


- 一、选择和填空题(30分)
- 1. 具有闪锌矿结构的材料为()
- A.铜 B.硅 C.砷化镓 D.氯化钠
- 2. 两个原子成键时共用它们的一部分价电子从而使整个结合势能(), 电子对在两核周围的空间运动在两核间空间出现的几率()

A.增高/最小 B.增高/最大 C.降低/最大 D.降低/最小

3. 下图表示晶向(110)的是()

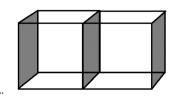

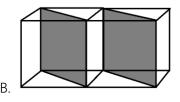

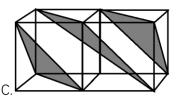

4. 在氢原子的对应能级中, △E₂₁=E₂-E₁和△E₃₁=E₃-E₁, 那么△E₂₁/△E₃₁为()

A.27/32 B.27/24 C.27/7 D.27/5

5. 隧道现象中逃逸的粒子能量为()

A.>粒子入射能量 B.<粒子入射能量 C.=粒子入射能量 D.不确定

6. 根据能带理论, 电子的能态密度随能量的变化是随能量增高而()

A.单调增大 B.不变 C.单调减小 D.复杂变化

7. 工作在放大区的某双极性三极管, 如果当IB从5A增加到6A时, IC从0.5mA变为0.7mA, 那么它的β约为()

A.91 B.95 C.100 D.200

8. 对于放大电路, 所谓闭环是指()

A.考虑信号源内阻 B.存在反馈通路 C.接入电源 D.接入负载

9. 在输入量不变的情况下, 若引入反馈后(), 则说明引入的反馈是负反馈。

A.输入电阻增大 B,输出量增大 C.净输入量增大 D.净输入量减少


10. 利用逻辑代数的基本公式和常用公式可以将 E'F'+E'F+EF'+EF 化简为。

二、简答题(42分)


- 1. 晶体的缺陷类型有哪些? (8分)
- 2. 简述何为费米能级并试举出三种费米能级的意义。(8分)
- 3. 如何构建一台激光器? (8分)
- 4. 模拟信号和数字信号的区别是什么? (6分)
- 5. 什么是集成运放? 它与分立元件放大电路相比有什么优点? (6分)
- 6. 介绍如何利用 8-3 编码器设计一个 32-5 线编码器, 并画出逻辑图 (6分)
- 三、分析证明题(30分)
- 1. Ge 的能带带隙 Eg=0.66eV,试证明 Ge 光电探测器能够用于波长为 $1.31\mu m$ 的光纤通信中。(6分)
- 2. 已知费米分布函数为 $f(E) = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{E E_F}{k_0 T}}}$,试证明高于费米能级 \triangle E 的量子态被电子占据的概率

与低于费米能级△E 的量子态为空的概率相等。(8分)

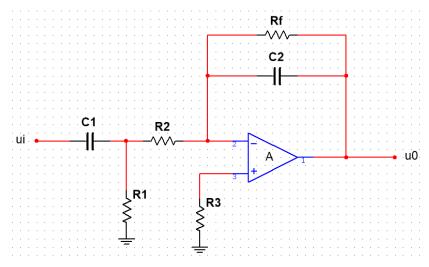3. 分析图中理想运放电路, 求解输入 ui 到输出 u0 的传递函数关系, 并据此指出该电路的功能。(8分)




4. 试分析下图中 CMOS 电路的逻辑功能, 并写出逻辑函数。(8分)

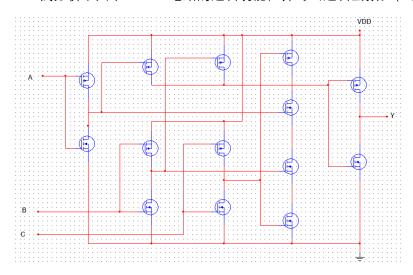

三、计算题(48分)

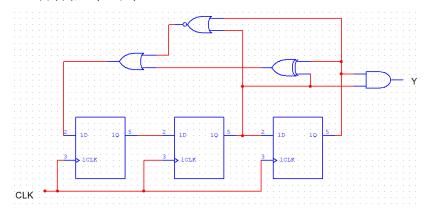- 1. 在 OK 附近, 钠的价电子动能约为 3eV,求其德布罗意波长。(10 分)
- 2. 在器件制备过程中, Si 晶体通常在 950—1200℃ 进行掺杂, Si 晶体的空位形成能约为 3.6eV,试计算在 1000℃ 时, Si 晶体的空位浓度和空位浓度比。室温时 Si 的原子量与密度分别是 28.09g/mol 和 2.33g/cm³, 忽略 Si 晶体密度随密度的变化。(10 分)
- 3. 下图是一个移位寄存器型计数器, 试画出它的状态转换图, 说明这是几进制计数器, 能否启动。(10分)



- 4. 如图所示, 电路中晶体管的β=100, r_{be}=1.5kΩ, R_c=6kΩ。
- (1) 已测量得知静态管压降 $U_{\text{CEQ}}=6V$,请估算 R_{b} 约为多少 $K\Omega$?
- (2) 若测量得知 u_i 和 u_o 的有效值分别为 1mV 和 100mV, 测负载电阻 R_c 约为多少 $k\Omega$? (18 分)

